

وزارة التربية والتعليم  
مدرسة اليرموك ( مركز السوريين )  
ورقة عمل الصف السادس  
الوحدة الاولى ( الكهرباء في حياتنا )

الاسم :


المعلمة : اسلام جمال

التاريخ :


من خلال دراستك لوحدة الكهرباء في حياتنا اجب عن الاسئلة التالية :

السؤال الاول :

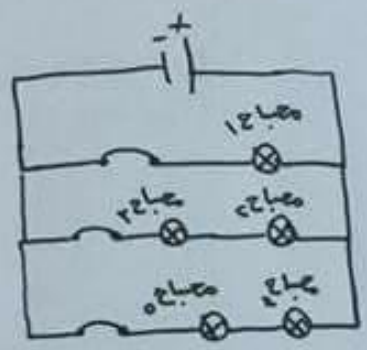
انظر الى الشكل التالي واجب عن الاسئلة التي تليها :



« الدارة الكهربائية (c) »

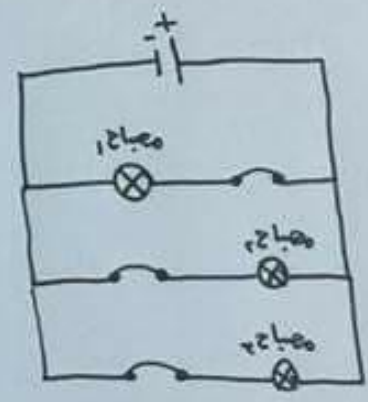

« الدارة الكهربائية (a) »

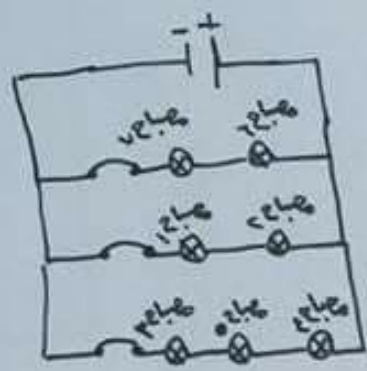

« الدارة الكهربائية (b) »

المعلمة : اسلام جمال ☺

وزارة التربية والتعليم  
مدرسة اليرموك ( مركز السوريين )  
ورقة عمل الصف السادس  
الوحدة الاولى ( الكهرباء في حياتنا )

الاسم  
التاريخ  
جمال

تلال نراد  
الاول:  
الشكل الذ

١- في الدارة الكهربائية ( ١ ) اذا تعطل مصباح رقم ( ٢ ) ماذا يحدث للمصابيح  
ال اخرى ؟

٢- في الدارة الكهربائية ( ٢ ) اذا تعطل مصباح رقم ( ٤ ) ماذا يحدث للمصابيح  
ال اخرى ؟

٣- في الدارة الكهربائية ( ٣ ) قم بتعطيل مصباح بحيث يتعطل مصباح  
( ٣ ) و مصباح ( ٤ ) ؟

السؤال الثاني :

ارسم دائرة كهربائية مكونة من ٤ مصابيح يكون فيه

مصباح ( ١ ) و ( ٢ ) على التوالي ، بحيث يكون مصباح ( ٣ ) و ( ٤ ) بنسبة ل ( ١ ) و  
( ٢ ) على التوازي ؟